

*MALLA 1*

$$20 - I_1(1) - 2.2(I_1 - I_2) = 0$$

$$-I_1 - 2.2I_1 + 2.2I_2 = -20$$

$$3.2I_1 - 2.2I_2 = 20 \quad (1)$$

*MALLA 2*

$$-0.82I_2 - 0.47(I_2 - I_3) - 2.2(I_2 - I_1) = 0$$

$$2.2I_1 - 3.49I_2 + 0.47I_3 = 0 \quad (2)$$

*MALLA 3*

$$-0.47(I_3 - I_2) = 0$$

$$0.47I_2 - 0.47I_3 = 0 \quad (3)$$

*SISTEMA DE ECUACIONES*

$$3.2I_1 - 2.2I_2 = 20 \quad (1)$$

$$2.2I_1 - 3.49I_2 + 0.47I_3 = 0 \quad (2)$$

$$0.47I_2 - 0.47I_3 = 0 \quad (3)$$

VALORES DE CORRIENTES

$$I_1 = 12.52 \text{ mA}$$

$$I_2 = 9.12 \text{ mA}$$

$$I_3 = 9.12 \text{ mA}$$

VALOR DE LA CORRIENTE CUANDO  $V_2 = 0$

$$I_X = I_2 - I_3$$

$$I_X = 9.12 - 9.12$$


$$I_X' = 0 \text{ mA}$$

VALOR DEL VOLTAJE  $V_X$  CUANDO  $V_2 = 0$


$$V_X = I_2(R_{0.82})$$

$$V_X = 9.12 \text{ mA} (0.82)$$


$$V_X' = 7.47 \text{ mV}$$

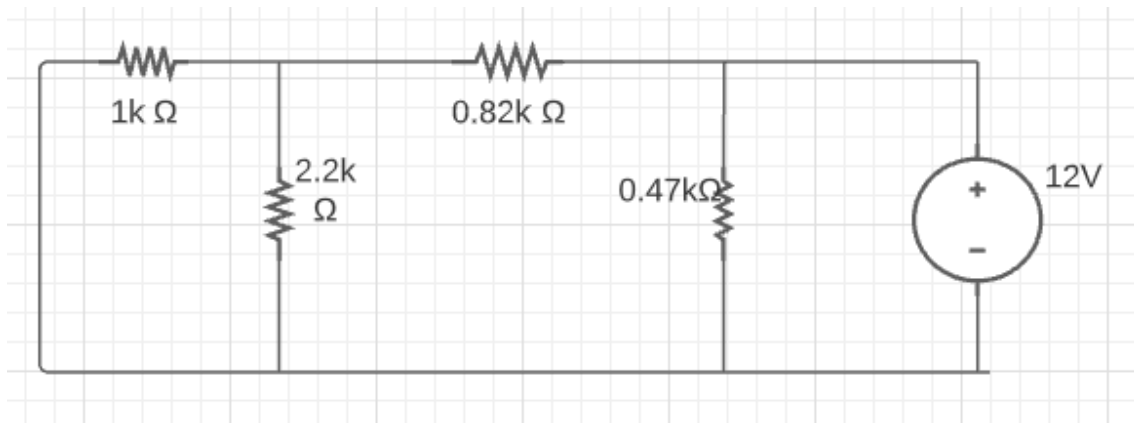

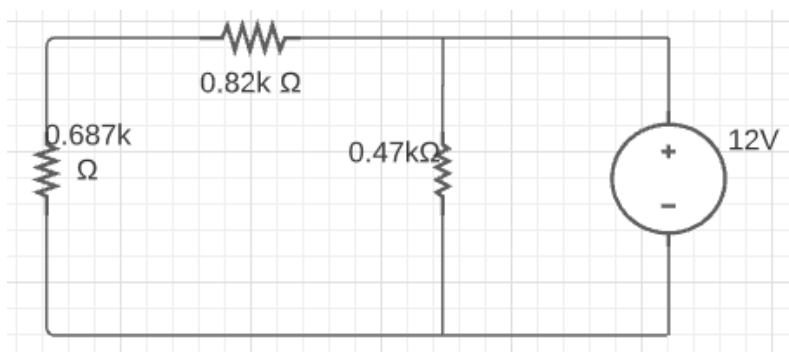
$$R_{eq1} = \frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{2.2}} = 0.687$$



$$R_T = 0.687 + 0.82 = 1.51$$

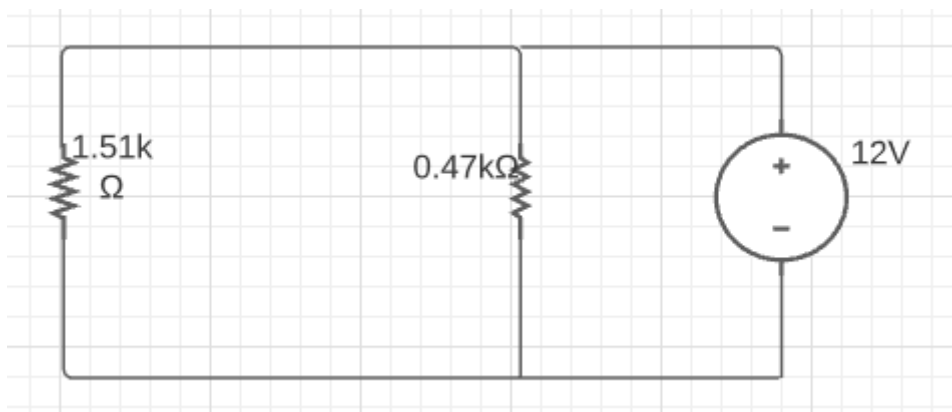

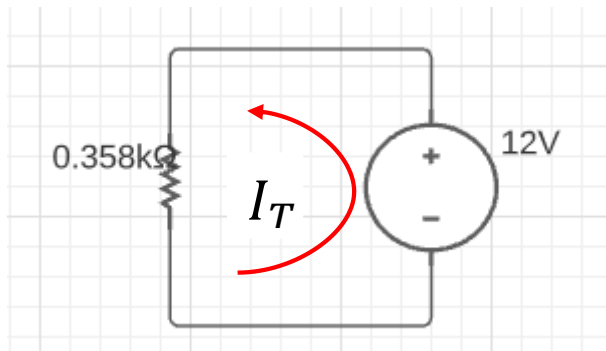
$$R_{eq2} = \frac{1}{\frac{1}{1.51} + \frac{1}{0.47}} = 0.358$$



$$I_T = \frac{12}{0.358}$$

$$I_T = 33.5 \text{ mA}$$

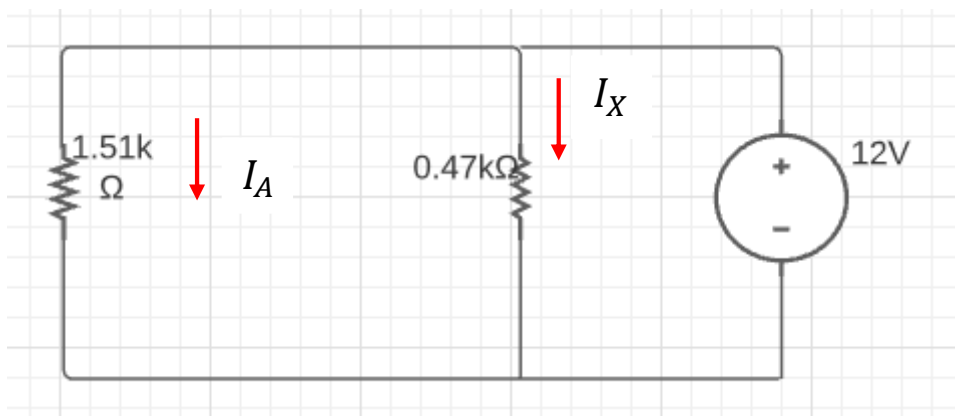


INTENSIDAD  $I_X$  CUANDO  $V_1 = 0$

$$I_X = \frac{12}{0.47}$$

$$I_X'' = 25.53 \text{ mA}$$

$$I_A = \frac{12}{1.51}$$

$$I_A = 7.94 \text{ mA}$$

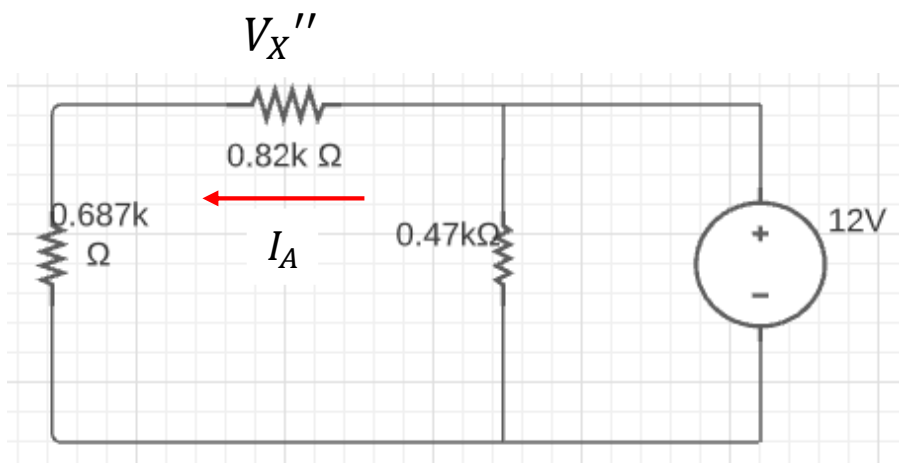


*VOLTAJE  $V_X''$  CUANDO  $V_1 = 0$*

$$V_X'' = I_A(R_{0.82})$$

$$V_X'' = (7.94)(0.82)$$

$$V_X'' = 6.51 \text{ mV}$$

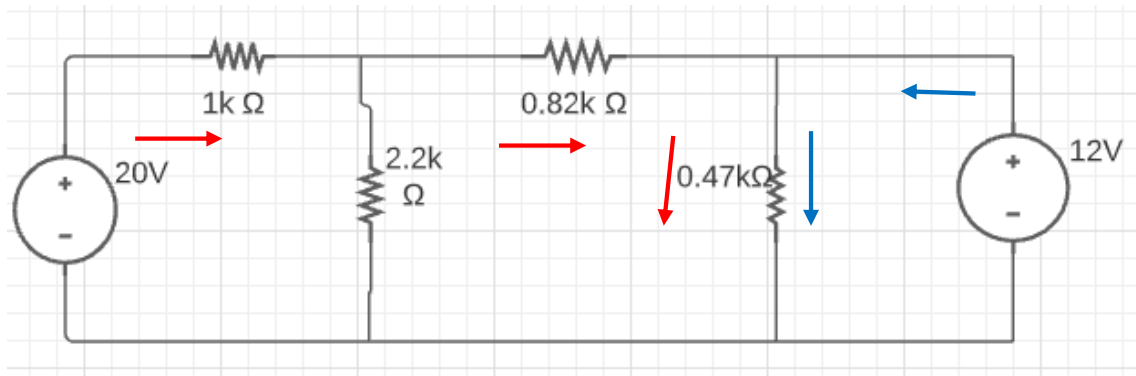

*Ahora analizamos con las dos fuentes de voltaje tomando en cuenta la direccion de la corriente*

$$I_X = I'_X + I''_X$$

$$I_X = 0 + 25.53$$

$$I_X = 25.53 \text{ mA}$$

*Ahora analizamos el voltaje total en  $V_X$*

$$V_X = V'_X - V''_X$$

$$V_X = 7.47 - 6.51$$

$$V_X = 0.948$$

$$V_X = 948 \text{ mV}$$